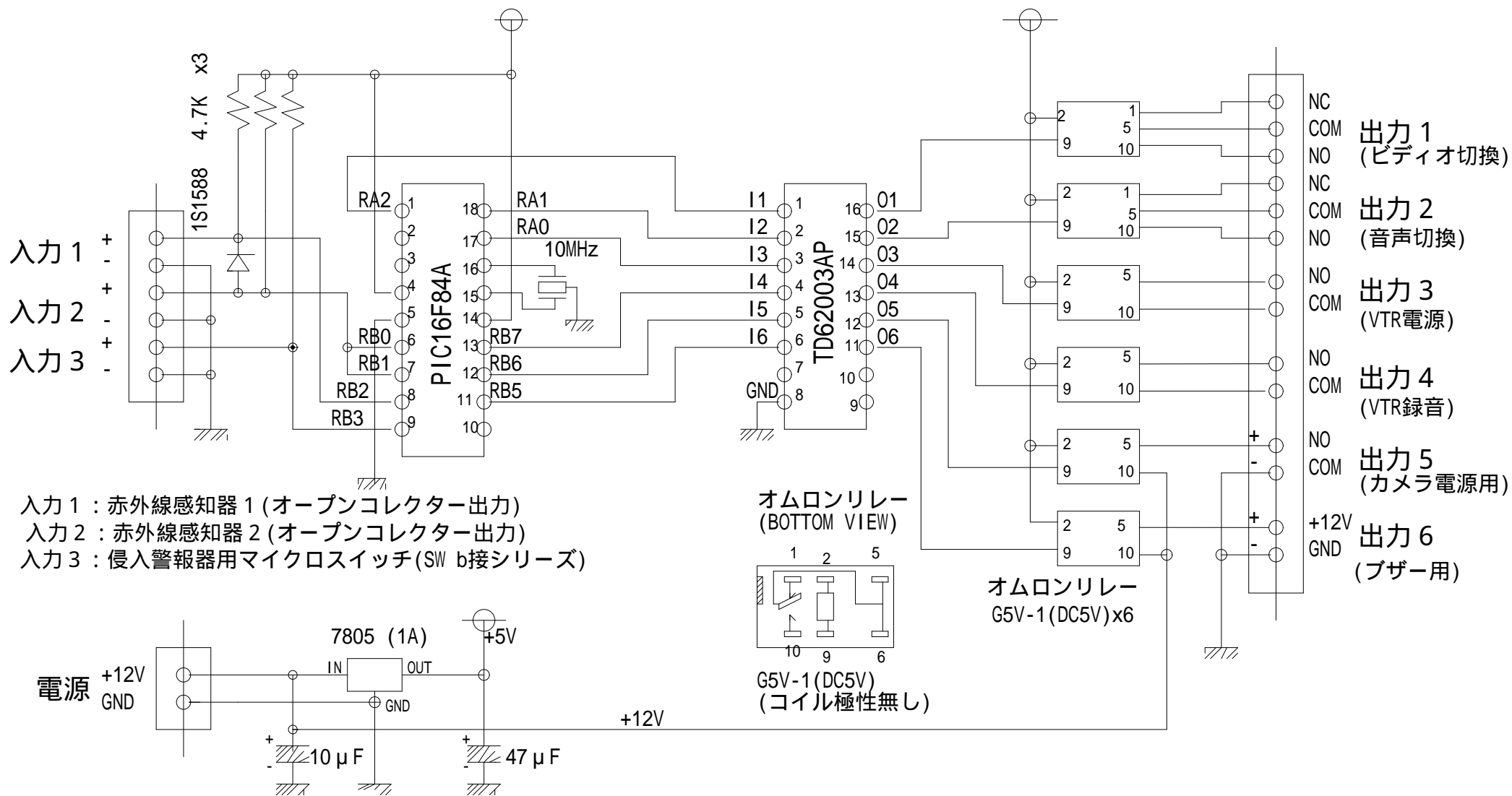


PIC16F84A 家庭防犯システム回路図



入力 1 : 赤外線感知器 1 (オープンコレクター出力)
 入力 2 : 赤外線感知器 2 (オープンコレクター出力)
 入力 3 : 侵入警報器用マイクロスイッチ (SW b接シリーズ)